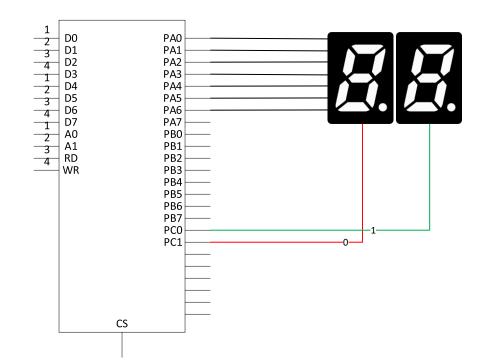



8086 Display Interfacing



Nenad Petrović

nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs



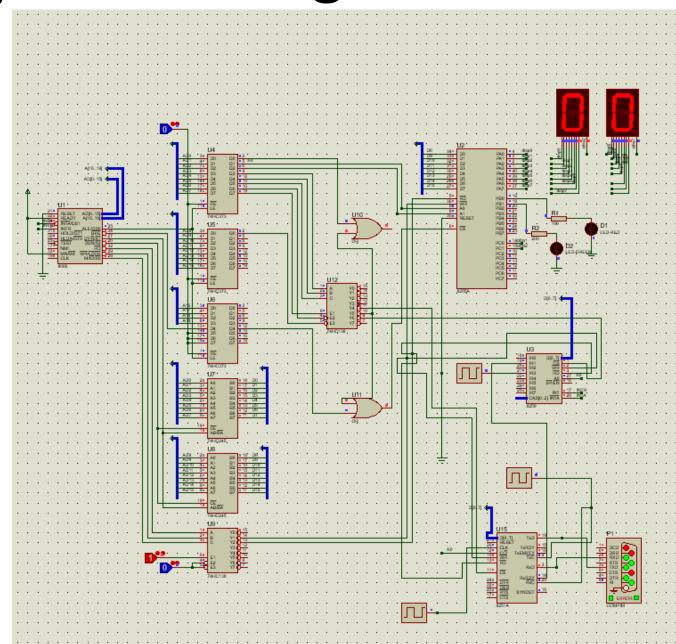


Zadatak 8251 - 3


- Za mikroprocesor i8086, projektovati sistem koji ima upravljačku ulogu u sistemu za otključavanje ulaznih vrata. Korisnik kuca šifru od tri karaktera, a vrata se otvaraju ukoliko je uneta sekvenca tačna
 - Koriste se komponente 8251, 8255 i 8259
 - Pretpostavka da je tačna šifra "835"
- Porizvoljno rasporediti kompnente na adresama počevši od A0H
 - Ograničenje: 8255 je na neparnim adresama
- 8251
 - Prijem 8 bit karaktera koje je ukucao korisnik
- 8255
 - PORTA: povezana dva 7s displej (prikazuje koliko osoba je ušlo)
 - PORTC: kontrola displeja prilikom osvežavana
 - PORTB: PB0 i PB1 izlazni, pri čemu su povezane na njih LED diode (zelena i crvena, redom)
 - Zelena svetli kada se pogodie svi karateri13 (otvaranje vrata)
 - Crvena svetli kada se uneti karakter ne slaže sa očekivanim (zatvaranje vrata)
- 8259
 - Dva interrupt vektora 161 i 163
 - Višeg prioriteta
 - Prijem ukucanih karaktera i logika provere
 - Nižeg prioriteta
 - Osvežavanje displeja
 - Svaki displej osvežavati frekvencijom od najmanje 30Hz

| A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | Α0 | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8251 DATA (A4H) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8251 CTRL (A6H) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8255 PORTA (A9H) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8255 PORTB (ABH) |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8255 PORTC (ADH) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8255 CONF (AFH) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8259 A0 (B0H) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8259 A1 (B2H) |

Osvežavanje 2 i više displeja

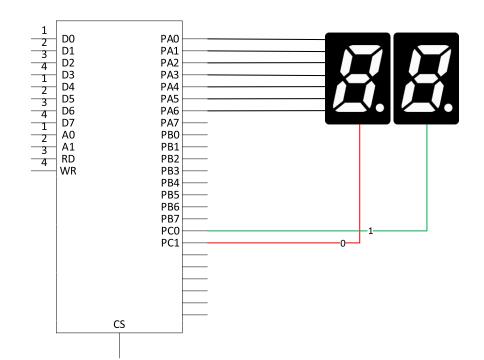- Osvežavanje pojedinačnog displeja
 - CLK/(ukupan_broj_displejeva)
 - Prva perioda (indeks=01H)
 - Na PORTA šaljemo cifru1
 - Palimo PCO, gasimo PC1 (01H)
- Druga perioda (indeks=02H)
 - Na PORTA šaljemo cifru2
 - Gasimo PCO, palimo PC1 (02H)



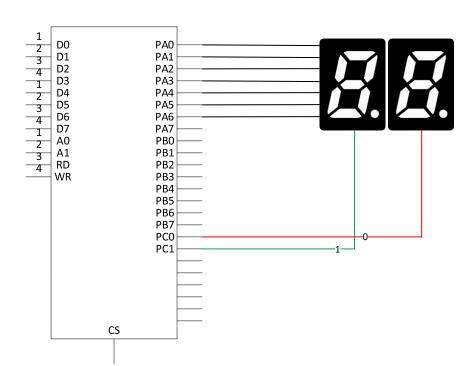


Dijagram stanja automata sistema

- Milijev automat
- Ulazi
 - Karakteri sa tastature
- Stanja

| oznaka | oznaka | kod |
|------------------|-----------------------|-----|
| $\overline{S_0}$ | nijedan unet karakter | 0 0 |
| S_1 | prvi pogođen | 0 1 |
| ${f S}_2$ | drugi pogođen | 10 |
| | | |


• Izlazi

| oznaka | opis | kod |
|---------|----------------------|-----|
| ZATVORI | <i>zatvori</i> vrata | 0 |
| OTVORI | otvori vrata | 1 |
| | | |

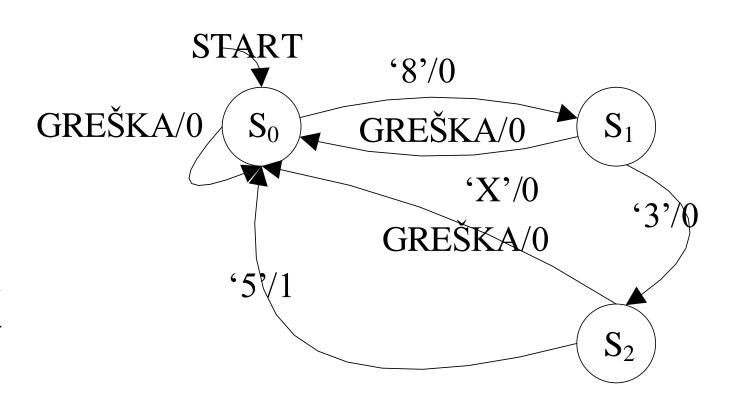

Šema povezivanja

- 8086
- 8255
 - 2x7 seg (PORTA)
 - Crveni LED (PB0)
 - Zeleni LED (PB1)
 - Kontrola CIFRE1 (PC0)
 - Kontrola CIFRE2 (PC1)
- 8259
 - A1 linija (K0) na A0
 - IR1: RxRDY
 - IR3: Osvežavanje displejeva
- 8251
 - A1 linija (K0) na C/-D
- 3 clock elementa
 - CLK(RxRDY)=1200 x 64 =76.8 KHz
 - CLK=RxRDY x 4.5 = 345.6 KHz
 - CLK=30Hz x 2 = 60Hz (30Hz po displeju)
- 1 COM element
 - 1200 baud rate, 2 stop, parna, 64x baud rate factor

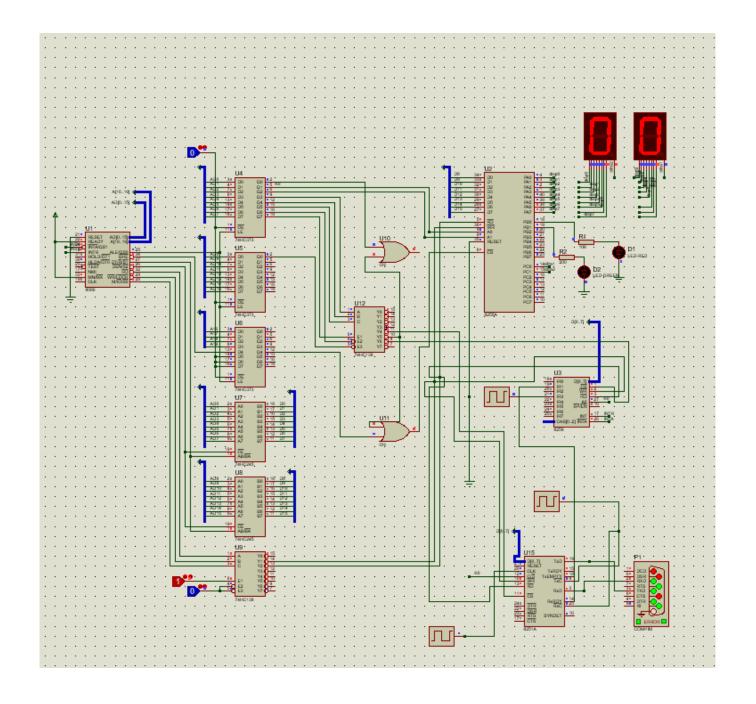

Osvežavanje displeja u interrupt-u

- Da li je indeks 1?
 - [da]
 - Osveži cifru manje težine
 - Prikazati PRVI na PORTA
 - PC0=1, PC1=0
 - Promeni indeks na 2
 - [ne]
 - Osveži cifru veće težine
 - Prikazati DRUGI na PORTA
 - PC0=0, PC1=1
 - Promeni indeks na 1

```
PROCED SEGMENT
PREKID PROC FAR
ASSUME CS: PROCED,
DS: DATA
ORG 8000H
   PUSHF
   PUSH AX
   PUSH DX
   PUSH BX
   MOV BL, INDEKS
   MOV BH, 0
   CMP BX, 01H
   JNE OSV DRUGI
   MOV DX, PORTA
   MOV AH, OOH
   MOV AL, PRVI
   MOV DI, AX
   MOV AL, CIFRE[DI]
   OUT DX, AL
   MOV DX, PORTC
   MOV AL, 01H
   OUT DX, AL
   MOV INDEKS, 02H
   JMP OSVEZEN
   OSV DRUGI:
   MOV DX, PORTA
   MOV AH, 00H
   MOV AL, DRUGI
   MOV DI, AX
   MOV AL, CIFRE[DI]
   OUT DX, AL
   MOV DX, PORTC
   MOV AL, 02H
   OUT DX, AL
   MOV INDEKS, 01H
   OSVEZEN:
   POP BX
   POP DX
   POP AX
   POPF
   IRET
PREKID ENDP
PROCED ENDS
```